AARHUS SCHOOL OF ENGINEERING

2.SEMESTERPROJEKT E2PRJ2

GRUPPE 10

Smart Morning System - SMS


26. december 2016

Forfattere: Vejleder: 201511621 Christian Brandstrup Bondesen Kim Bjerge

201511621 Emil Celik

201408914 Marc Auphong Bui

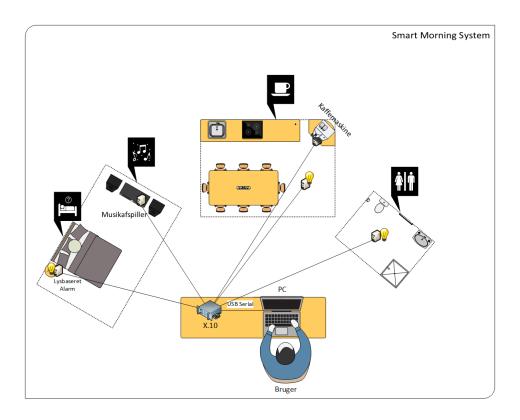2015xxxxx Rasmus Lund 201406253 Simon Egeberg





Indhold


1	Indledning	2
2	Kravspecifikation	3
3	Systemarkitektur 3.1 Hardware-arkitektur 3.1.1 X-10 Sender Blokbeskrivelse 3.1.2 X-10 Modtager Blokbeskrivelse 3.2 Software-arkitektur	5 6
4	Hardware-design, implementering & modultest 4.1 Design (HW) 4.2 Implementering (HW) 4.3 Modultest (HW)	9
5	Software-design, implementering & modultest 5.1 Design (SW) 5.2 Implementering (SW) 5.3 Modultest (SW)	10
6	Integrationstest (HW/SW)	11
7	Accepttest	12
8	Bilag	13

1 Indledning

2 Kravspecifikation

3 Systemarkitektur

3.1 Hardware-arkitektur

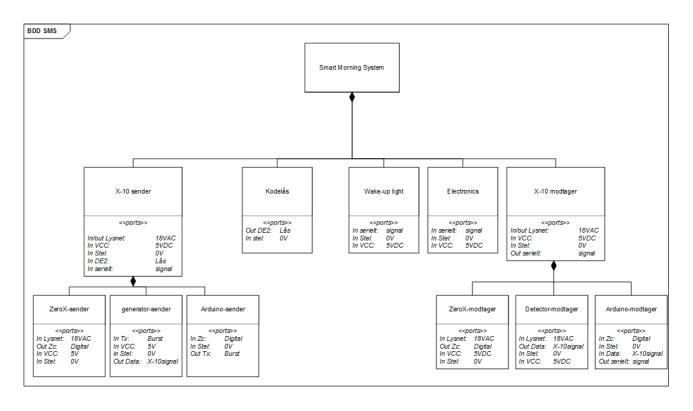

Figur 1: Overordnet BDD for Smart Morning System

OVERORDNET SYSTEM				
Bloknavn	Funktionsbeskrivelse	Signal	Kommentar	
X-10 Sender	Modtage data serielt og sende data over lysnettet	18V AC 5V DC 0V Lås Signal	Lysnet VCC Stel DE2 Serielt	
Kodelås	Sender højt eller lavt signal	Lås 0V	DE2 Stel	
Wake-up Light	Tænder/slukker til et vis tidspunkt relativt til modtaget data fra X-10 modtageren	Signal 0V 5V DC	Serielt Stel VCC	
Electronics	Tænder/slukker til et vis tidspunkt relativt til modtaget data fra X-10 modtageren	Signal 0V 5V DC	Serielt Stel VCC	
X-10 Modtager	Modtage data fra lysnet og sende videre til hhv. Wake-up Light og Electronics	18V AC 5V DC 0V Signal	Lysnet VCC Stel Serielt	

Tabel 1: Blokbeskrivelse for det overordnede system

3.1.1 X-10 Sender Blokbeskrivelse

ZeroX-sender		
< <pre><<pre>In Lysnet: Out Zc: In VCC: In Stel:</pre></pre>	orts>> 18VAC Digital 5V 0V	

Her skal der stå noget tekst om Zero-Cross Detectoren for senderen

ZeroX-sender Blok			
Navn	Funktionsbeskrivelse	Signal	
Lysnet Zc VCC Stel	Modtage signal fra lysnettet Sender digital signal til Arduino Spændingsforsyning til ZeroX-Detector Fælles stel	18V AC Digital 5V DC 0V	

Tabel 2: Blokbeskrivelse for senderens Zero Cross Detector

generator-sender

<<ports>>
In Tx: Burst
In VCC: 5V
in Stel: 0V
Out Data: X-10signal

Her skal der stå noget tekst om 120kHz-carrier Generator for senderen

Generator-sender Blok			
Navn	Funktionsbeskrivelse	Signal	
Tx VCC Stel	Modtage Burstsignal fra sender Arduino Spændingsforsyning til Generatoren Fælles stel	Burst 5V DC	
Data	Sender data signal til lysnettet	X-10 signal	

Tabel 3: Blokbeskrivelse for senderens Generator

Arduino-sender

<<ports>>
In Zc: Digital
In Stel: 0V
Out Tx: Burst

Her skal der stå noget tekst om Arduinoen for senderen

	Arduino-sender Blok		
Navn	Funktionsbeskrivelse	Signal	
Zc Stel Tx	Modtage digitalt ZeroX signal fra ZeroX Detector Fælles stel Sender 120kHz burst i perioder af 1 ms	Digital 0V Burst	

Tabel 4: Blokbeskrivelse for senderens Arduino

3.1.2 X-10 Modtager Blokbeskrivelse

ZeroX-modtager

<<ports>>
In Lysnet: 18VAC
Out Zc: Digital
In VCC: 5VDC
In Stel: 0V

Her skal der stå noget tekst om Zero-Cross Detectoren for modtageren

ZeroX-modtager Blok			
Navn	Funktionsbeskrivelse	Signal	
Lysnet Zc VCC Stel	Modtage signal fra lysnettet Sender digital signal til Arduino Spændingsforsyning til ZeroX-Detector Fælles stel	18V AC Digital 5V DC 0V	

Tabel 5: Blokbeskrivelse for modtagerens Zero Cross Detector

D etector-modtager		
< <p><<p><<p><<p><<p><<p><<p><<p><<p><<p< th=""><th>orts>></th></p<></p></p></p></p></p></p></p></p></p>	orts>>	
In Lysnet:	18VAC	
Out Data:	X-10signal	
In Stel:	ov	
In VCC:	5VDC	

Her skal der stå noget tekst om 120kHz-carrier Detector for modtageren

Detector-modtager Blok			
Navn	Funktionsbeskrivelse	Signal	
Lysnet Data Stel VCC	Modtage overlejret signal fra lysnettet Sender data signal til Arduino Fælles stel Spændingsforsyning til Generatoren	18V AC X-10 signal 0V 5V DC	

Tabel 6: Blokbeskrivelse for modtagerens Detector

Arduino-modtager		
< <ports>></ports>		
In Zc:	Digital	
In Stel:	ov	
In Data:	X-10signal	
Out serielt: signal		

Her skal der stå noget tekst om Arduinoen for modtageren

Arduino-modtager Blok			
Navn	Funktionsbeskrivelse	Signal	
Zc	Modtage digitalt ZeroX signal fra ZeroX Detector	Digital	
Stel	Fælles stel	0V	
Data	Modtage data signal fra Detektor	X-10 signal	
Serielt	Sender signal til Wake-up Light og Electronics med X-10 data	Signal	

Tabel 7: Blokbeskrivelse for modtagerens Arduino

3.2 Software-arkitektur

- 4 Hardware-design, implementering & modultest
- 4.1 Design (HW)
- 4.2 Implementering (HW)
- 4.3 Modultest (HW)

- 5 Software-design, implementering & modultest
- 5.1 Design (SW)
- 5.2 Implementering (SW)
- 5.3 Modultest (SW)

6 Integrationstest (HW/SW)

7 Accepttest

8 Bilag